
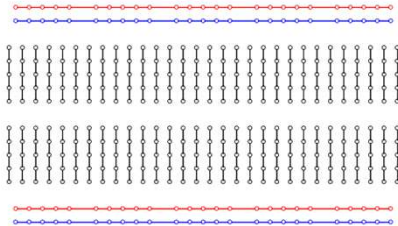


“Breadboard anatomi”

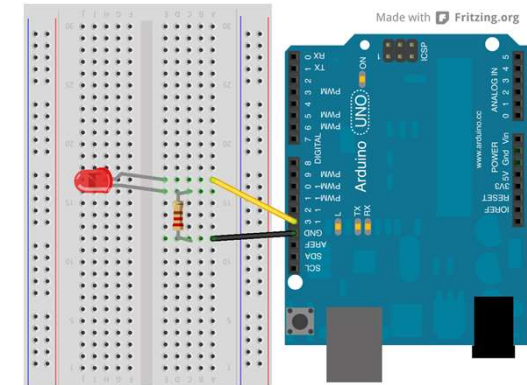


Prosjekt 1 - lysdiode



File > Examples > 01. Basics > Blink


Prosjekt 2 - bryter

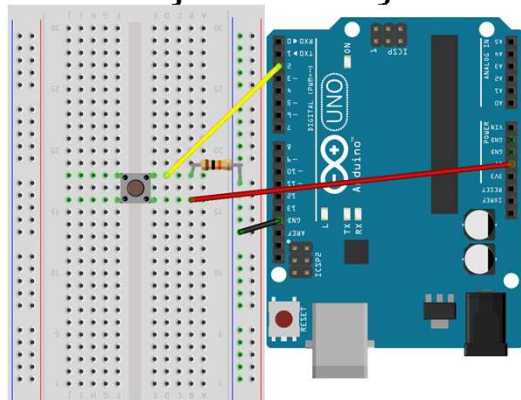

fritzing

File > Examples > 02. Digital > Button


Prosjekt 3 - LED m/bryter

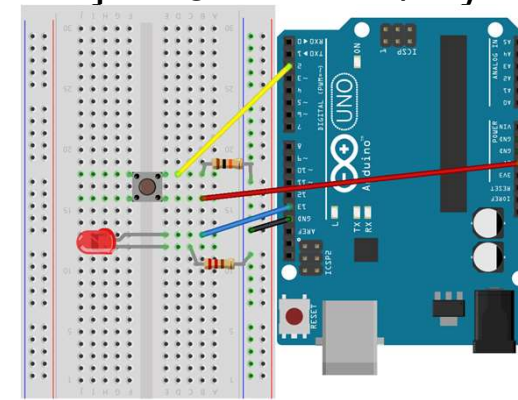

fritzing

File > Examples > 02. Digital > Button


Prosjekt 4 - LED m/fade

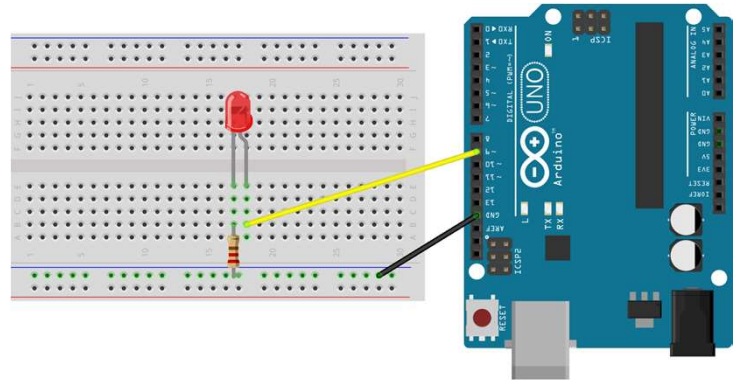

fritzing


File > Examples > 01. Basics > Fade

Prosjekt 5 - lyd

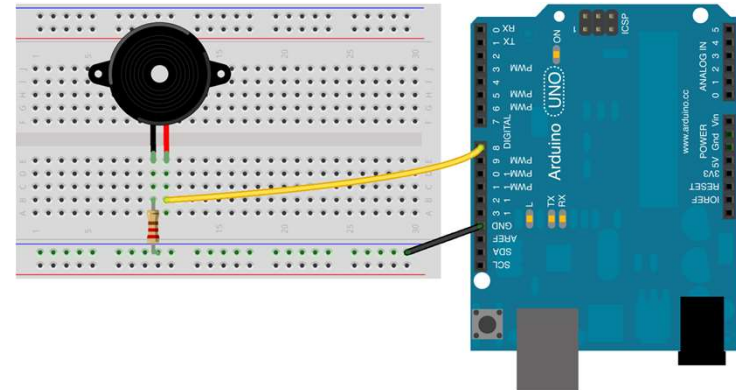


File > Examples > 02. Digital > toneMelody

Prosjekt 6 - lyssensor

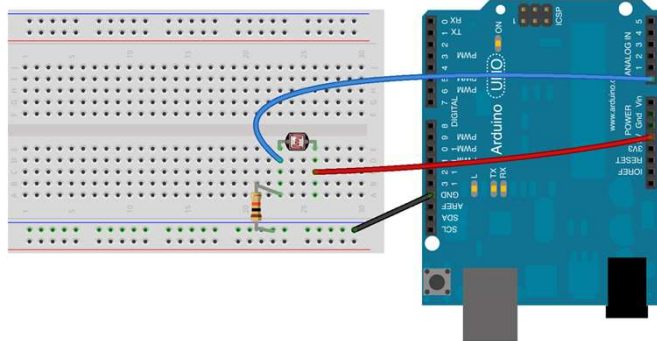

File > Examples > 03. Analog > AnalogInOutSerial

Prosjekt 7 - lyssensor m.m.

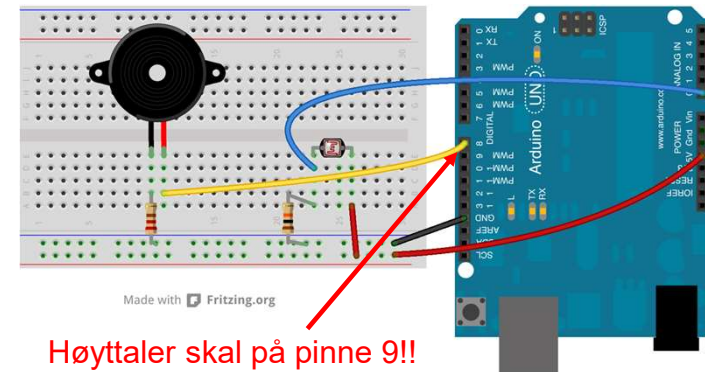

Made with Fritzing.org

Høytaler skal på pinne 9!!

File > Examples > 02. Digital > tonePitchFollower